
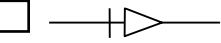
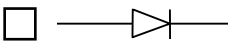


Exercice 1 :


1) Cocher la bonne réponse pour chaque affirmation :

- Le symbole du courant électrique continu est : ☐ DC ☐ AC ☐ DB
- Le symbole de la diode est : ☐  ☐ 

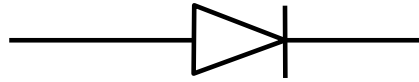2) Designer le sens passant de la diode suivante :



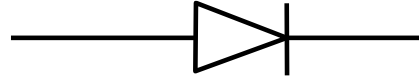3) Designer le sens bloquant de la diode suivante :



4) Réponds par « Vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes :


- a- L'unité d'intensité est le watt
- b- L'appareil de mesure des intensités est l'ampèremètre.....
- c- L'ampèremètre s'installe en dérivation.....
- d- On commence par le calibre le plus petit.....
- e- Un calibre n'a pas d'unité

5) Convertir :

- 150 mA = A ; 1,2 mA = A
- 0,03 A = mA ; 30 A = mA
- 4,5 mA = A ; 25 mA = A


Exercice 2 :

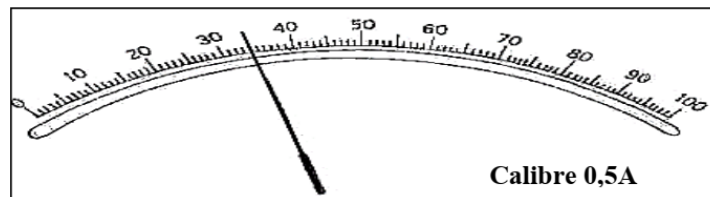1) Calculer l'intensité du courant mesurée par l'ampèremètre ci-contre.



2) Un multimètre est inséré dans un circuit. Selon le calibre utilisé, on obtient les indications suivantes : (cas A, cas B et cas C).

- a- Dans quel cas le calibre sélectionné est trop petit ?
- b- Quel est le calibre le mieux adapté à la mesure ?

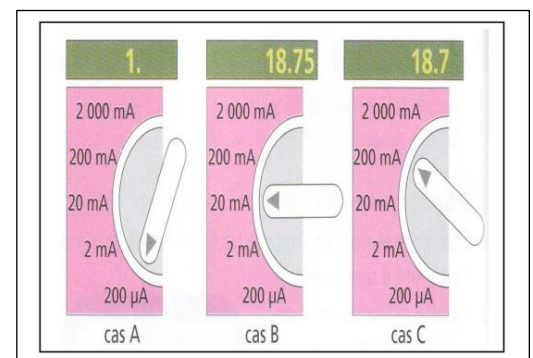

Exercice 3 :

1) Répondre par vrai ou faux.

- a- L'unité de tension électrique est le volt
- b- L'appareil de mesure des tensions est l'ampèremètre.....
- c- Le voltmètre s'installe en dérivation.....
- d- On commence par le calibre le plus grand.....
- e- Un calibre a une unité

2) Convertir

110 mV = V ; 1,7 mV = V

0,01 V = mV ; 60 V = mV


1,5 mV = V ; 43 mV = V

Exercice 4 :

- 1) Calculer la tension électrique mesurée par le voltmètre ci-contre.



- 2) Ajouter les appareils de mesure (Ampèremètre ou voltmètre) aux schémas ci-dessous.

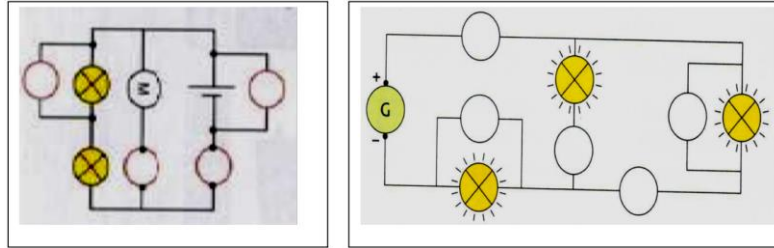

Exercice 5 : (9 points)

On considère le montage ci-contre.


- 1) Tracer sur le montage ci-contre, le sens conventionnel du courant électrique :
2) On veut déterminer l'intensité du courant électrique passant par la lampe.

a- Entourer l'appareil de mesure qu'on peut utiliser :

Voltmètre - ampèremètre - la balance


b- Entourer comment on doit monter cet appareil ?

En série - en parallèle

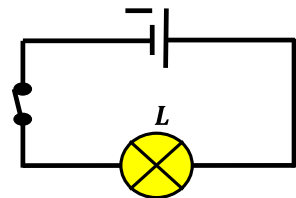

- 3) La figure ci-contre montre la valeur affichée par l'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique, déterminer la valeur I de l'intensité du courant électrique :

$I =$

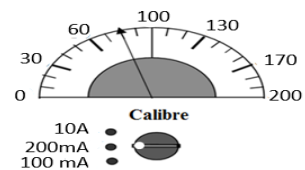

- 4) On veut déterminer la tension électrique aux bornes de la Lampe.

a- Entourer l'appareil de mesure qu'on peut utiliser ?

Voltmètre - ampèremètre - la balance

b- Entourer comment on doit monter cet appareil ?

En série - en parallèle

- 5) La figure ci-contre montre la valeur affichée par l'appareil de mesure de la tension électrique, déterminer la valeur U de la tension électrique :

$U =$

